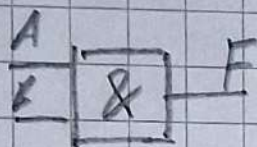


1. NOT, NAND, NOR, XOR, OR, AND.



AND



A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AB
 $A \cdot B$
 $A \& B$
 $A \wedge B$


OR

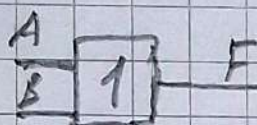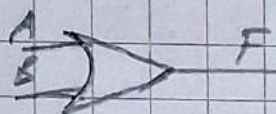

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$A+B$
 $A \vee B$


NOT

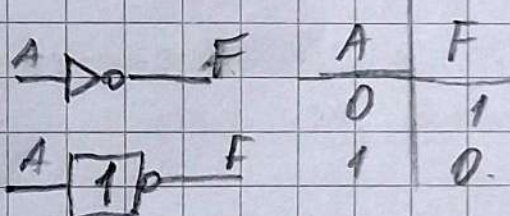

A	F
0	1
1	0

$\neg A$, $\sim A$, \bar{A}



NOR

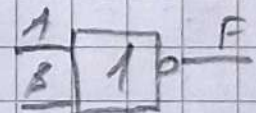

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\overline{A+B}$
 $\overline{A \vee B}$



NAND

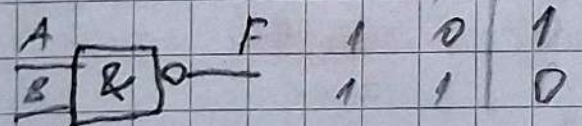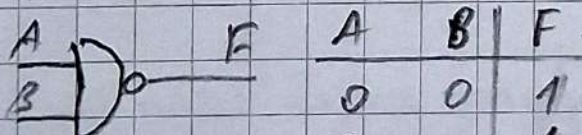

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

\overline{AB} $\overline{A \cdot B}$ $\overline{A \& B}$ $\overline{A \wedge B}$

XOR

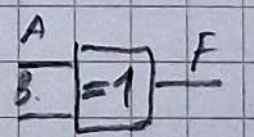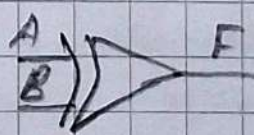

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$A \oplus B$


2. Prekidac, LED, pull up, pull down, current limiter.

Električni prekidaci - element koji dozvoljava da el. struja prođe ili ne.

S - Single
D - dual
P - Pole
T - throw



SPST

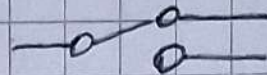

SPDT




DPST




DPDT


LED i prekidac

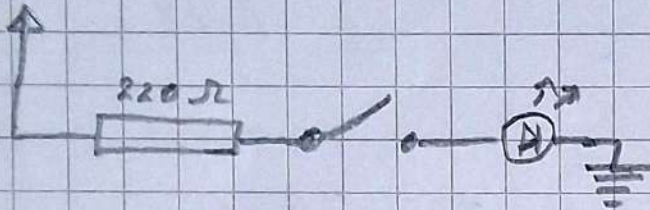

pull up

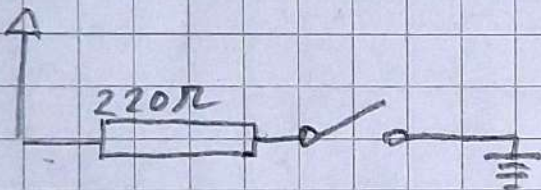


pull down

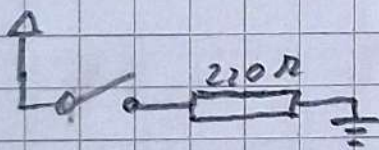

Otpornik je da obezbedi na sigurnu nulu.

Otpornik je da obezbedi na sigurnu jedinicu.

current limiter

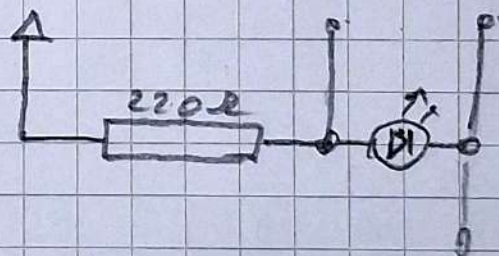

Limitira koliko električne struje teče kroz potrošač, štiteći ga i izvor.

3) Binarno sabiranje, polusabirač, potpuni sabirač


binarno sabiranje:

$$\begin{array}{r}
 + 0 \\
 0 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 0 \\
 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 1 \\
 0 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 1 \\
 1 \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

Carry


A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

polusabirač

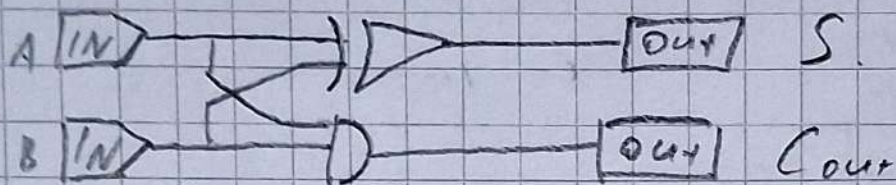

A	B	S	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

potpuni sabirač

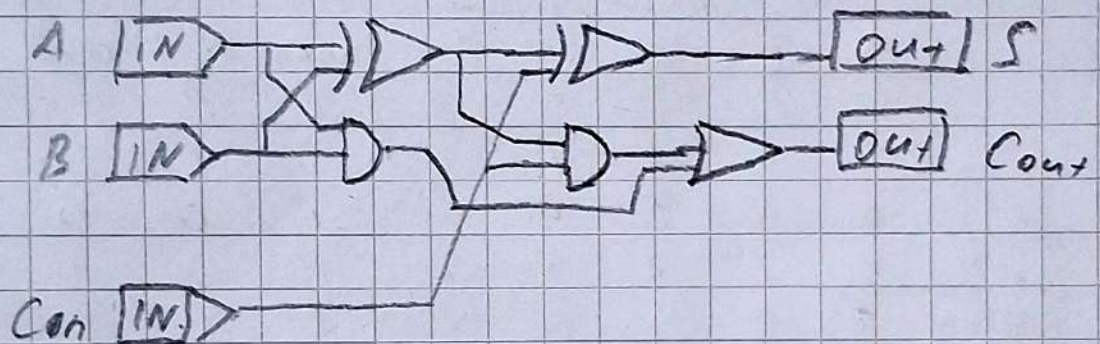


A	B	Cin	S	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

4) Binarno oduzimanje, Oduzimanje sa opunim sobiranjem



A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

Borrow (Carry)

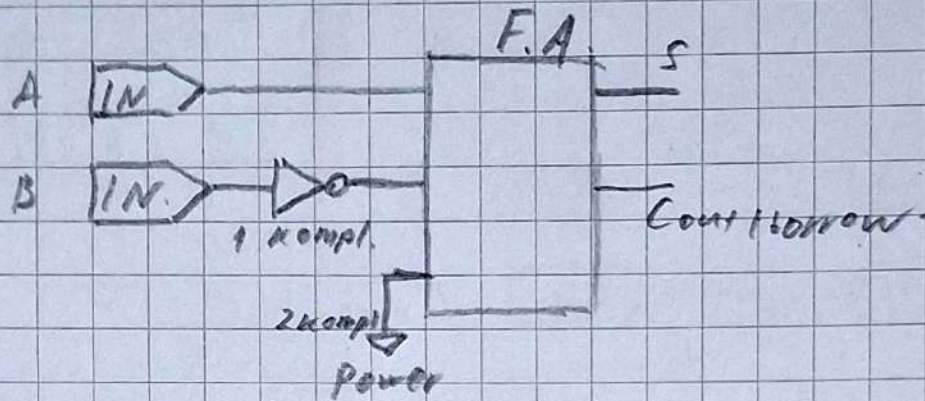


5) Binarni komparator, modularno povećanje broja bitova kompar. (za LSB, za prethodni).

A	B	ACB	A=B	A>B	QACB	QA=B	QA>B
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	x	x	x	1	0	0
1	0	x	x	x	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0

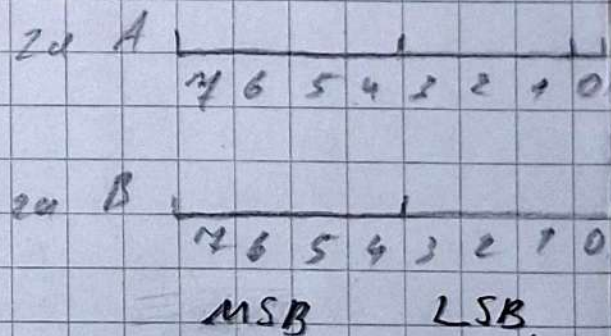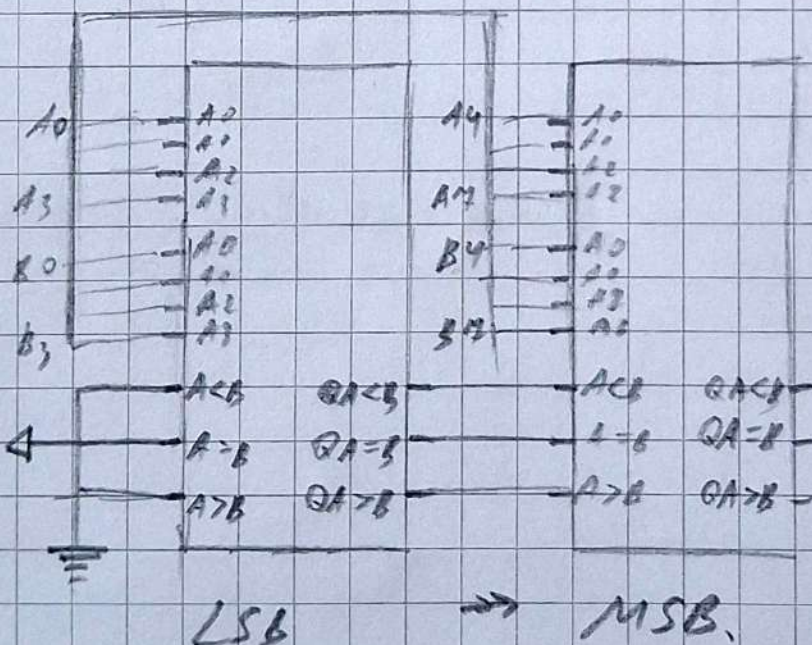

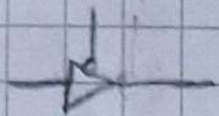1) Buffer sa tri stanja, prosmereni deajver magistrala.




tri stanja: 0, 1, visoka impedansa

problema:




A	B	
0	0	-V
0	1	-visoka
1	0	-visoka
1	1	-V

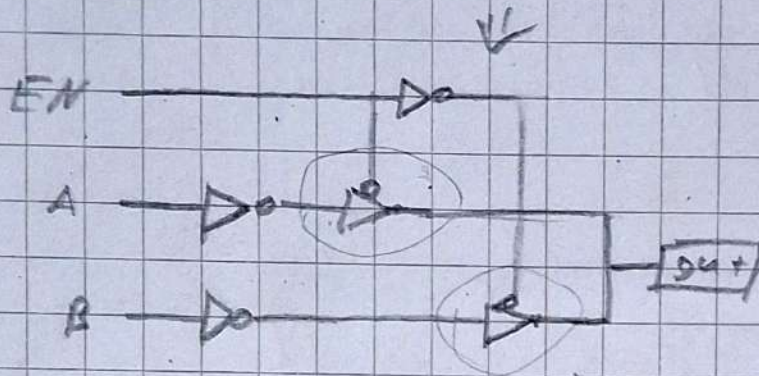

En radi izbor između A i B žica.


Isključuje (visoka impedansa) žicu A ili B.

14) Dig. Mux. (4x1).

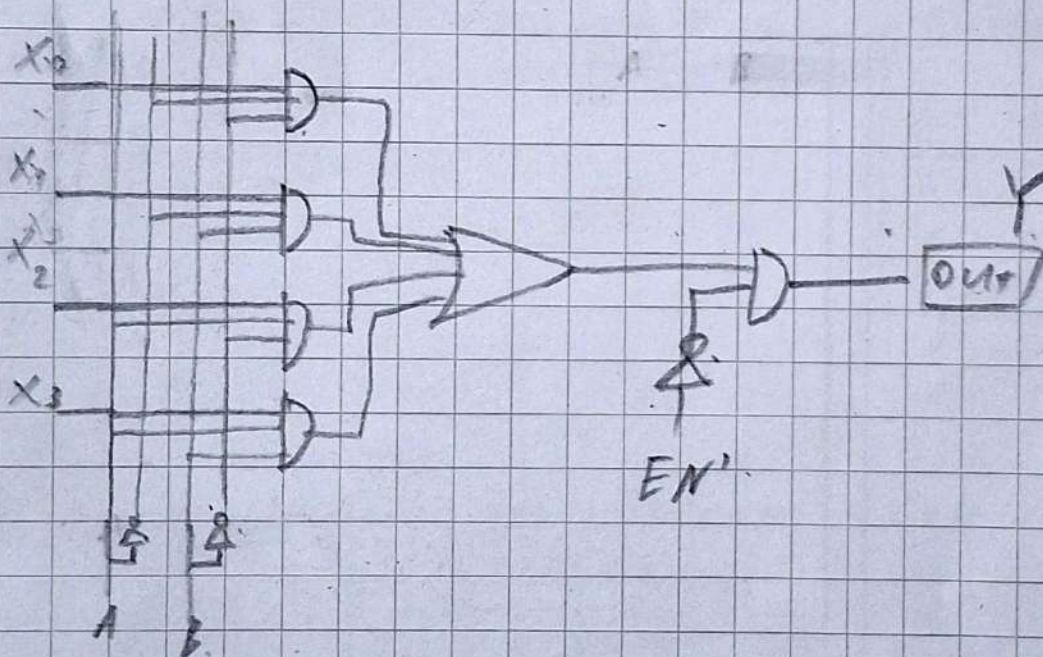


A	B	Y
0	0	X ₀
0	1	X ₁
1	0	X ₂
1	1	X ₃

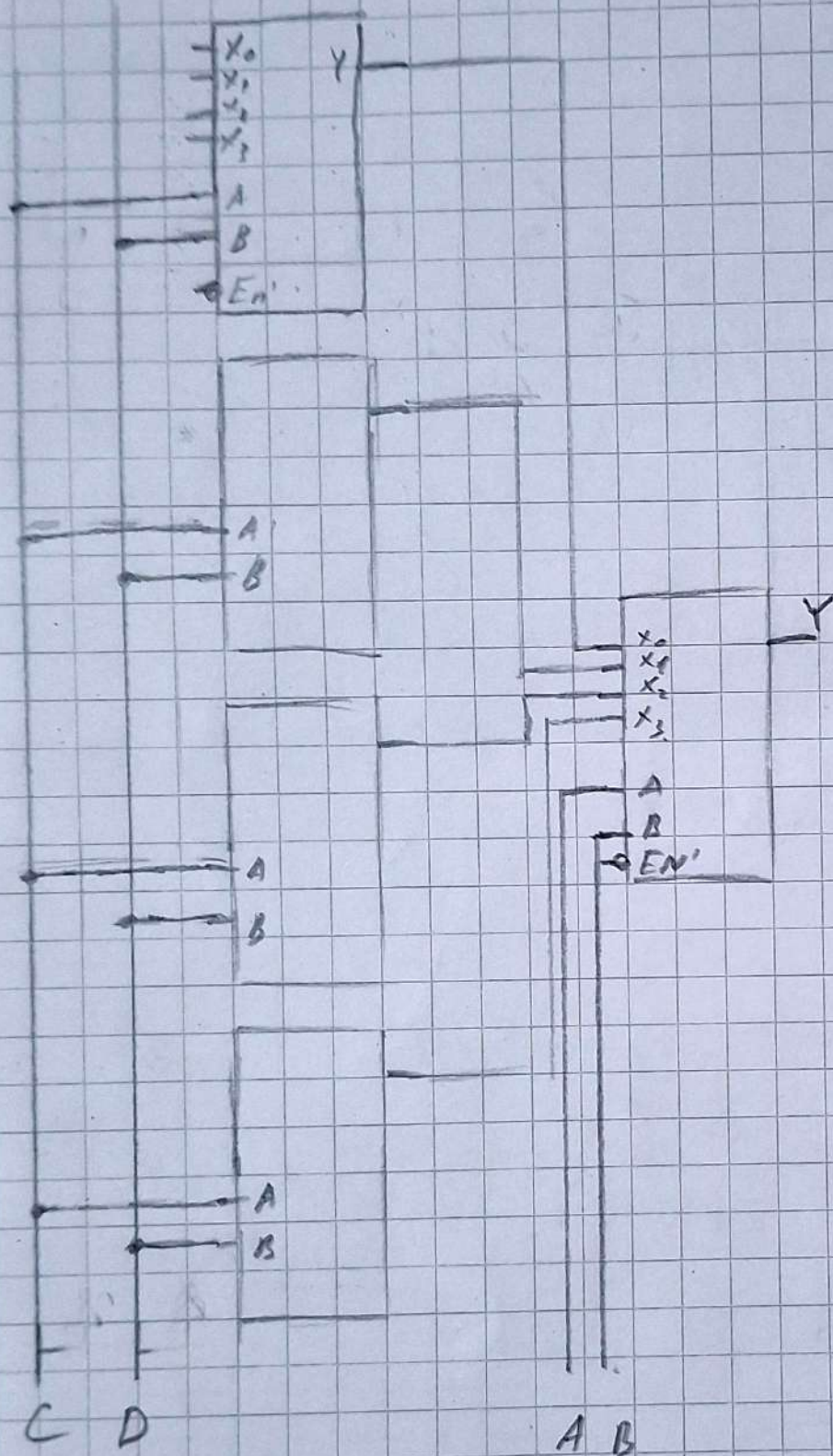3) Modularno povezovanje mux $4 \times 1 \Rightarrow 16 \times 1$.



9) Demux 4x4.


$A A' B B'$

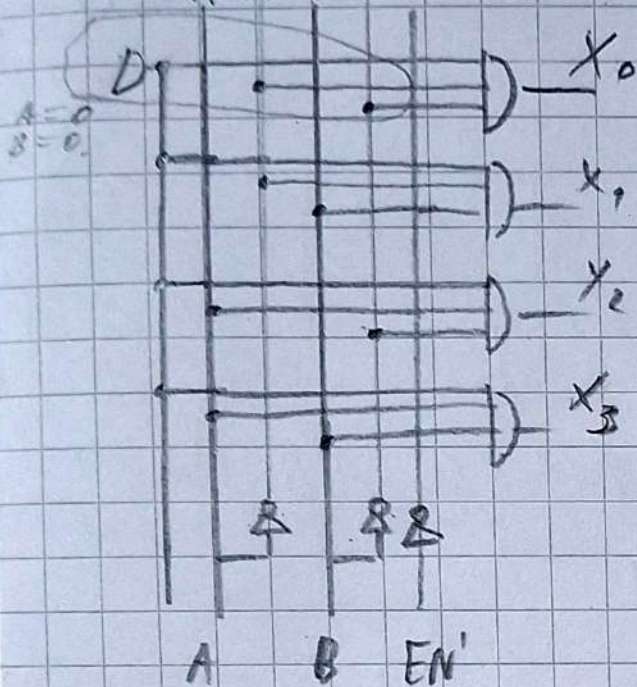

A	B	EN'	X_0	X_1	X_2	X_3
X	X	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0

10) Pozitivni dekoder: isto \uparrow , sam bez P, i umesto D je "1"

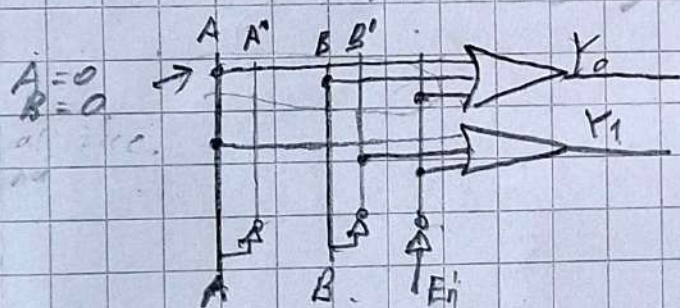11) Dekoder sa negativnim: isto \uparrow , ali umesto AND koristimo OR, i obrnuto rezultati




A	B	EN	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
X	X	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

12) Modularno

povezivanje dekodera

(2x4 \Rightarrow 4x16)

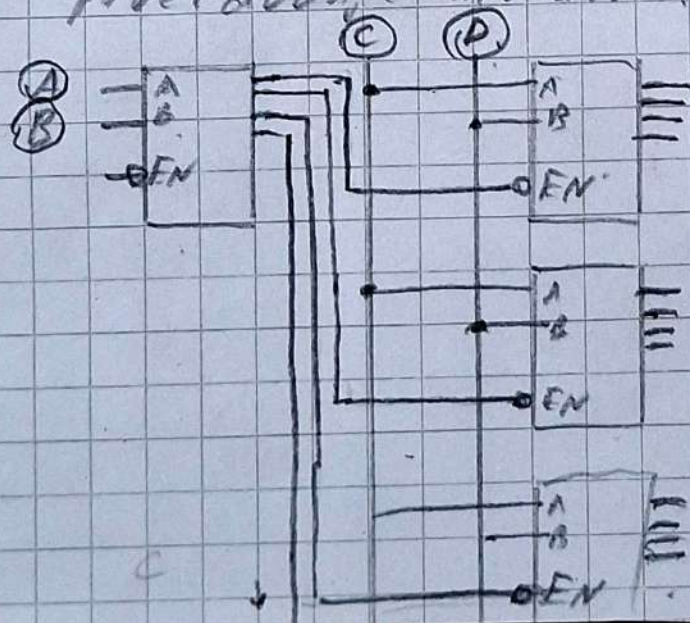

i tako 4 dekoder
i sam ima mesto

13) Kombinaciona funkcija (Minterm) - Ovde primer za binarni sabirac Output


$$f(A, B) = \sum (m_1, m_2)$$

A	B	F(A, B)	
0	0	0	m_0
0	1	1	m_1
1	0	1	m_2
1	1	0	m_3

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

SOP

↑
naziv
minterm
funkcija

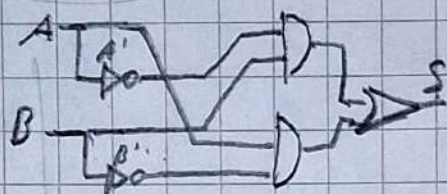

$$F(A, B) = A'B + A \cdot B'$$

14) Maxterm

$$F(A, B) = \prod (M_0, M_3)$$

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0


POS

↑
naziv
maxterm
funkcija

$$F(A, B) = (A' + B') \cdot (A + B)$$


15) Mux 8x1 (CBA)
 MSB ← LSA

Δ power
 +amo, gde S=1.

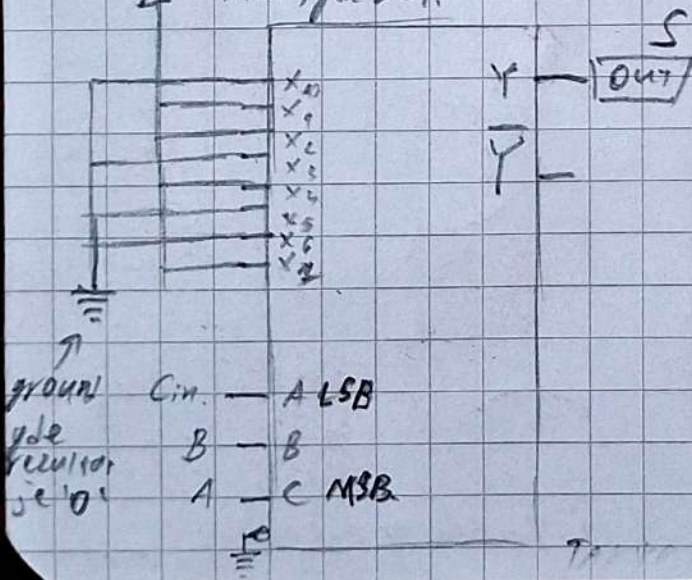

A	B	Cin	S	Count
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	2
0	1	1	0	3
1	0	0	1	4
1	0	1	0	5
1	1	0	0	6
1	1	1	1	7

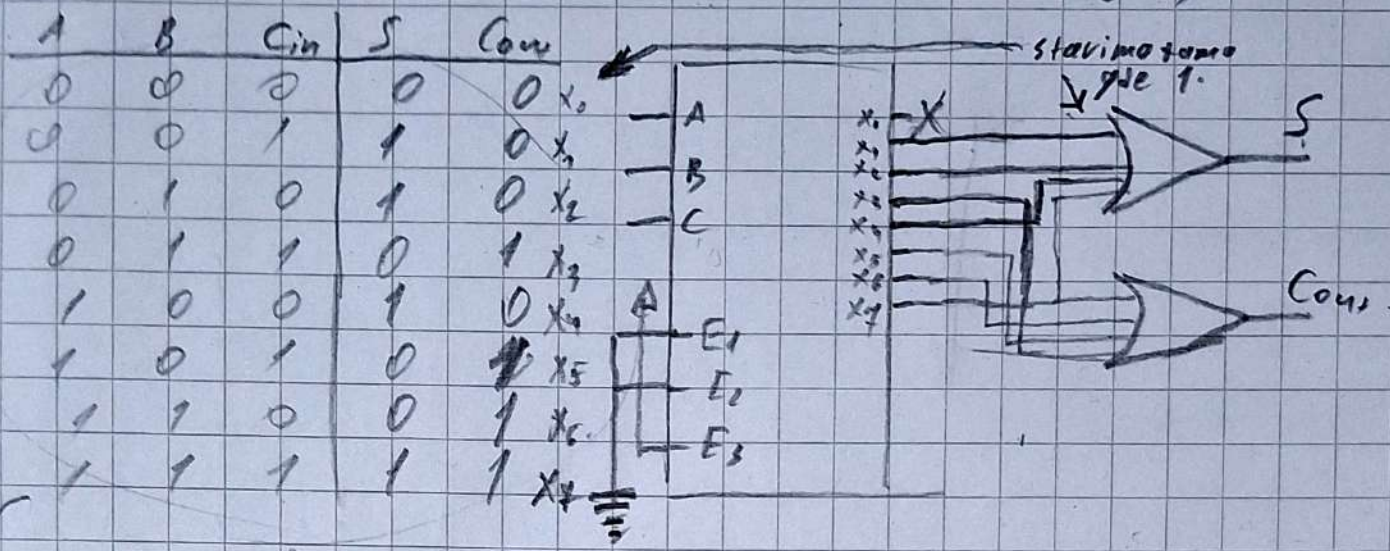
16) Kombinator. logika - dekoder (za binarni sabirač SA i Cout).





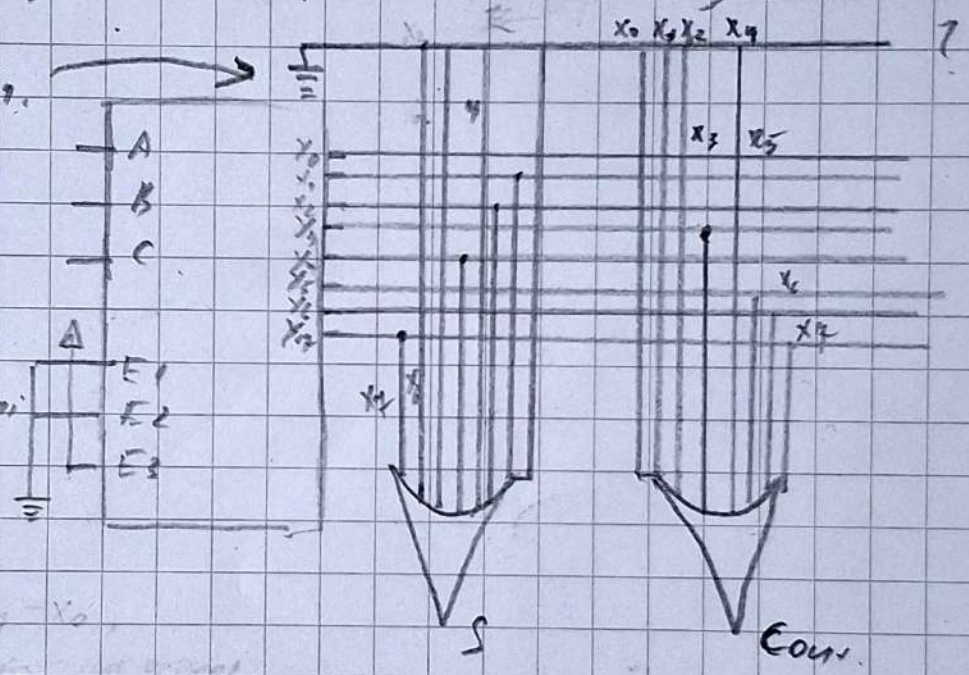
17) kombinator. logika - eeprom.

tabele:
pišemo od X_0 do X_7 .

Objasnjenje:
EEPROM koristi memoriju. EEPROM mi dodajemo fajl sa hexadecimalnim brojevima - Mapa sa izdvojenim.



18) RS

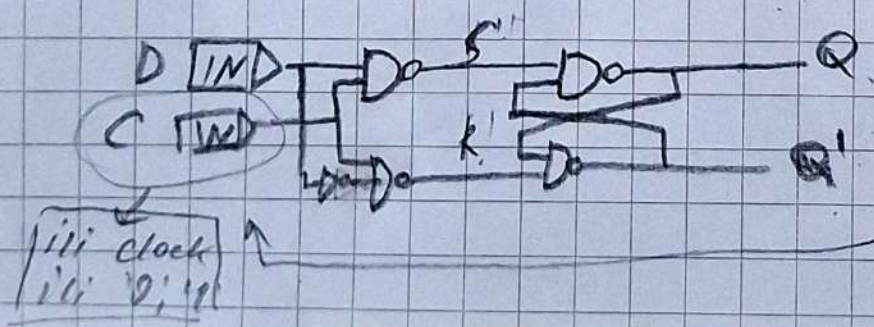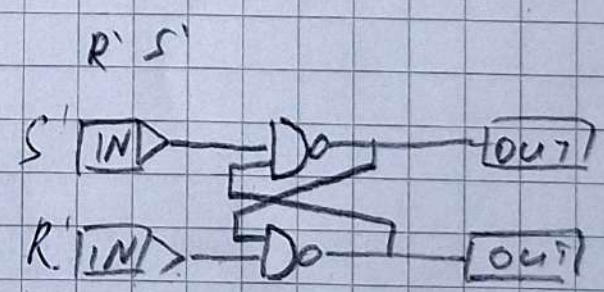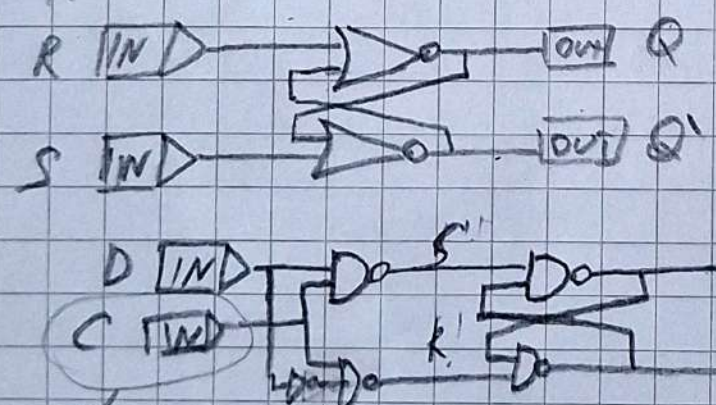

Latch reaguje na 0;1.
Register reaguje na clock

ili clock
ili 0;1